

Daniela Morales  
192B

lab 04

### Ejercicio 1

1.

| AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----|----|----|----|----|
| C  |    |    |    |    |
| 0  | 1  | 1  | 0  | 1  |
| 1  | 0  | 0  | 1  | 1  |

$$\frac{000}{010} + \frac{111}{101} + \frac{100}{101} = \frac{100}{101} = \frac{100}{\overline{A}\overline{B}}$$

$$Y = \overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{B} + AC$$

2.

| AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----|----|----|----|----|
| C  |    |    |    |    |
| 0  | 1  | 0  | 0  | X  |
| 1  | X  | 0  | 0  | 1  |

$$\frac{100}{101} + \frac{000}{001} = \frac{100}{001} = \frac{100}{\overline{B}}$$

$$Y = \overline{B}$$

3.

| CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----|----|----|----|----|
| 00 | 1  | 0  | 1  | 0  |
| 01 | 0  | 1  | 0  | 1  |
| 11 | 1  | 0  | 1  | 0  |
| 10 | 0  | 1  | 0  | 1  |

$$Y = \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}\overline{B}CD + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}BC\overline{D} + \overline{A}BCD$$

4.

|    |    | AB |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
|    |    | 00 | 01 | 11 | 10 |
| CD | 00 | X  | 0  | 1  | 1  |
|    | 01 | X  | X  | 1  | 0  |
|    | 11 | 0  | X  | 1  | 1  |
|    | 10 | X  | 0  | X  | X  |
|    |    |    |    |    |    |

$$\begin{array}{r}
 1100 \\
 1000 \\
 1110 \\
 1010 \\
 \hline
 A\bar{D}
 \end{array}
 +
 \begin{array}{r}
 1111 \\
 1011 \\
 1110 \\
 1010 \\
 \hline
 AC
 \end{array}
 +
 \begin{array}{r}
 1100 \\
 1101 \\
 1111 \\
 1110 \\
 \hline
 AB
 \end{array}$$

$$Y = A\bar{D} + AC + AB$$

Exercício 02

$$1. Y = ABC\bar{D} + A\bar{B}CD + (\overline{A+B+C+D})$$

| A | B | C | D | $ABC\bar{D}$ | $A\bar{B}CD$ | $\overline{A+B+C+D}$ | Y |
|---|---|---|---|--------------|--------------|----------------------|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0            | 0            | 1                    | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0            | 0            | 0                    | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0            | 0            | 0                    | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0            | 0            | 0                    | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0            | 0            | 0                    | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0            | 0            | 0                    | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0            | 0            | 0                    | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0            | 0            | 0                    | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1            | 1            | 0                    | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1            | 1            | 0                    | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1            | 1            | 0                    | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1            | 1            | 0                    | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1            | 1            | 0                    | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1            | 1            | 0                    | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1            | 1            | 0                    | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0            | 0            | 0                    | 0 |



# Ejercicio 02

1.  $Y = A\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D} + \overline{A+B+C+D}$

| AB \ CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---------|----|----|----|----|
| 00      | 1  | 0  | 1  | 1  |
| 01      | 0  | 0  | 1  | 1  |
| 11      | 0  | 0  | 0  | 1  |
| 10      | 0  | 0  | 1  | 1  |

$Y = A\bar{C} + B\bar{C}\bar{D} + A\bar{B} + A\bar{D}$

$A \ B \ C \ D \ Y$

1 x 0 x 1

x 0 0 0 1

1 0 x x 1

1 x 1 0 1

1100

1101

1000

1001

$A\bar{C}$

1000

0000

$B\bar{C}\bar{D}$

1000

1001

1011

1010

$A\bar{B}$

1100

1000

1110

1010

$A\bar{D}$

$$2. Y = \bar{A}BC + \overline{B\bar{C}} + BC$$

| A | B | C | $\bar{A}BC$ | $\overline{B\bar{C}}$ | BC | Y |
|---|---|---|-------------|-----------------------|----|---|
| 0 | 0 | 0 | 0           | 1                     | 0  | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0           | 1                     | 0  | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0           | 0                     | 0  | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1           | 1                     | 1  | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0           | 1                     | 0  | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0           | 1                     | 0  | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0           | 0                     | 0  | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0           | 1                     | 1  | 1 |

| AB | 00 | 01 | 11 | 10 |   |
|----|----|----|----|----|---|
| C  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1 |
| 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1 |

$$Y = C + \bar{B}$$

| A | B | C | Y |
|---|---|---|---|
| x | x | 1 | 1 |
| x | 0 | x | 1 |
| x | 1 | 0 | 0 |



$$3. Y = (\overline{A+B+C \cdot D}) + \overline{AD+B}$$

| A | B | C | D | $A+B+C$ | $A+B+C \cdot D$ | $AD$ | Y |
|---|---|---|---|---------|-----------------|------|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1       | 0               | 0    | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1       | 1               | 0    | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0       | 0               | 0    | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0       | 0               | 0    | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0       | 0               | 0    | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0       | 0               | 0    | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0       | 0               | 0    | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0       | 0               | 0    | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0               | 0    | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0       | 0               | 1    | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0       | 0               | 0    | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0       | 0               | 1    | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0       | 0               | 0    | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0       | 0               | 1    | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0       | 0               | 0    | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0       | 0               | 1    | 1 |

| AB \ CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---------|----|----|----|----|
| 00      | 0  | 1  | 1  | 0  |
| 01      | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 11      | 0  | 1  | 1  | 1  |
| 10      | 0  | 1  | 1  | 0  |

| A | B | C | D | Y |
|---|---|---|---|---|
| X | 1 | X | X | 1 |
| 1 | X | X | 1 | 1 |
| X | X | 0 | 1 | 1 |

0100

0101

0111

0110

1100

1101

1111

1110

B

1101

1111

1001

1011

AD

0001

0101

1101

1001

CD

$$= Y = B + AD + \overline{CD}$$

4.  $Y = BC + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + B\bar{C}$

| A | B | C | BC | $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$ | $B\bar{C}$ | Y |
|---|---|---|----|-------------------------|------------|---|
| 0 | 0 | 0 | 0  | 1                       | 0          | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0  | 0                       | 0          | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0  | 0                       | 1          | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1  | 0                       | 0          | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0  | 0                       | 0          | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0  | 0                       | 0          | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0  | 0                       | 1          | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1  | 0                       | 0          | 1 |

| AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----|----|----|----|----|
| C  | 0  | 1  | 1  | 0  |
| 1  | 0  | 1  | 1  | 0  |

$Y = B + \bar{A}\bar{C}$

| A | B | C | Y |
|---|---|---|---|
| x | 1 | x | 1 |
| 0 | x | 0 | 1 |

ABC

## Ejercicio 05

- A → Alarma
- B → Ventana/puerta
- C → sensor movimiento
- Y → prender alarma

| A | B | C | Y   |
|---|---|---|-----|
| 0 | 0 | 0 | 0   |
| 0 | 0 | 1 | 0   |
| 0 | 1 | 0 | 0   |
| 0 | 1 | 1 | 0   |
| 1 | 0 | 0 | (1) |
| 1 | 0 | 1 | (1) |
| 1 | 1 | 0 | 0   |
| 1 | 1 | 1 | (1) |

| AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----|----|----|----|----|
| C  | 0  | 0  | 0  | 1  |
| 1  | 0  | 0  | 1  | 1  |

$$\begin{array}{r}
 111 \\
 701 \\
 \hline
 AC
 \end{array}
 +
 \begin{array}{r}
 100 \\
 101 \\
 \hline
 A\bar{B}
 \end{array}$$

$$Y = AC + A\bar{B}$$

$$A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + ABC = Y$$

$$(A+B+C)(A+B+\bar{C})(A+\bar{B}+C)(A+\bar{B}+\bar{C})(\bar{A}+\bar{B}+C) = Y$$



## Ejercicio 1

ejercicio 1

ejercicio 1, tabla 1 y 2

| A | B | C | Y1 | Y2 |
|---|---|---|----|----|
| 0 | 0 | 0 | 1  | 1  |
| 0 | 0 | 1 | 0  | 1  |
| 0 | 1 | 0 | 1  | 0  |
| 0 | 1 | 1 | 0  | 0  |
| 1 | 0 | 0 | 1  | 1  |
| 1 | 0 | 1 | 1  | 1  |
| 1 | 1 | 0 | 0  | 0  |
| 1 | 1 | 1 | 1  | 0  |

ejercicio 1, tabla 3 y 4

| A | B | C | D | Y3 | Y4 |
|---|---|---|---|----|----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1  | 0  |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0  | 0  |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0  | 0  |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1  | 0  |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1  | 0  |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1  | 0  |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0  | 0  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0  | 1  |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1  | 0  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1  | 1  |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0  | 1  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1  | 1  |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0  | 1  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0  | 1  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  |

tabla 1

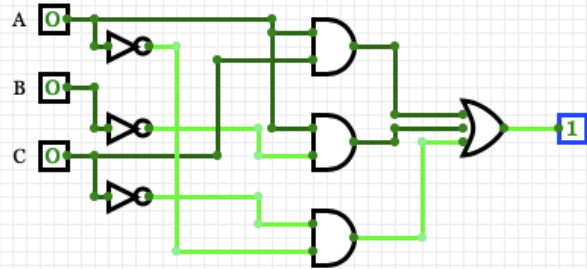


tabla 2



tabla 3

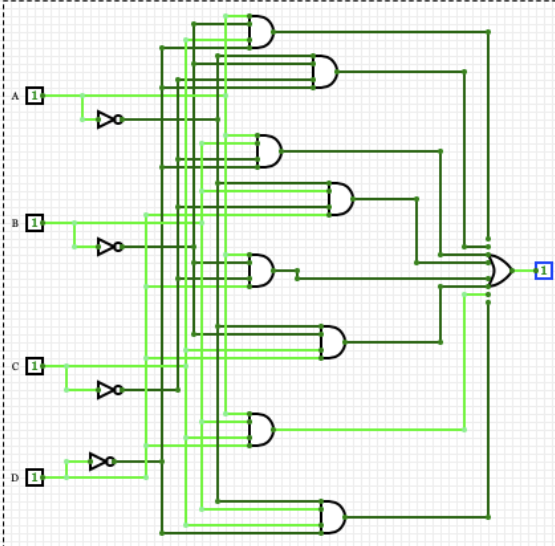


tabla 4

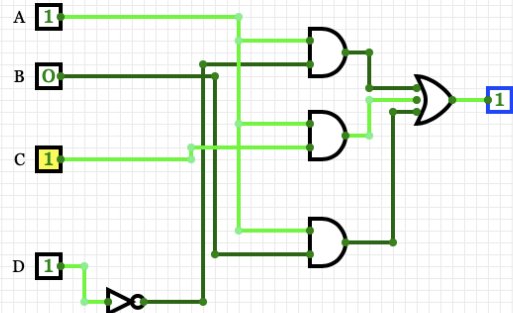




Tabla 1 y 2


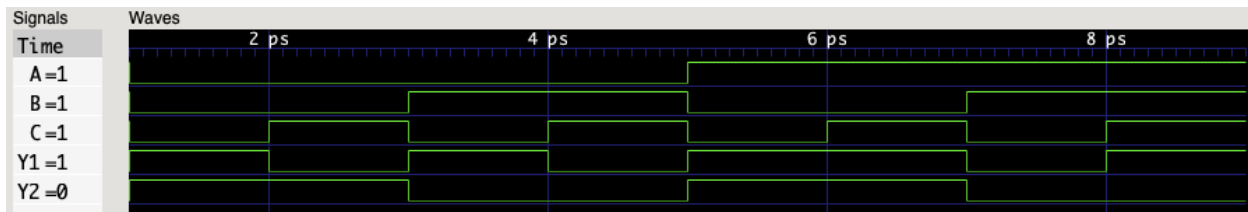


Tabla 3 y 4

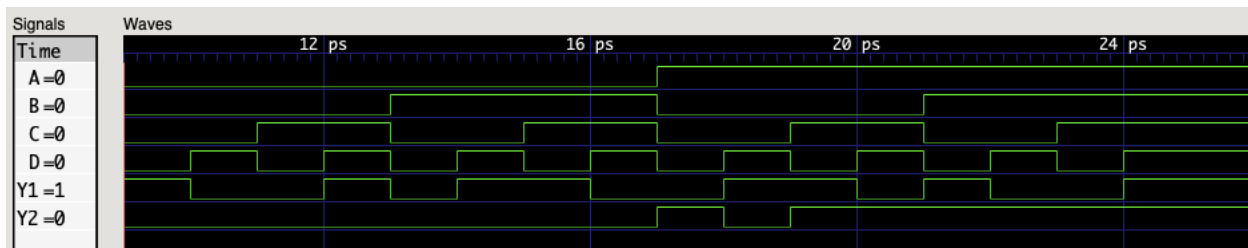

## Ejercicio 2




### ejercicio 2


#### ejercicio 2, tabla 1 y 3

| A | B | C | D | Y1 | Y3 |
|---|---|---|---|----|----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1  | 0  |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0  | 1  |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0  | 0  |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0  | 0  |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0  | 1  |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0  | 1  |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0  | 1  |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0  | 1  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1  | 0  |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1  | 1  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1  | 0  |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1  | 1  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1  | 1  |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1  | 1  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1  | 1  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0  | 1  |


#### ejercicio 2, tabla 2 y 4

| A | B | C | Y2 | Y4 |
|---|---|---|----|----|
| 0 | 0 | 0 | 1  | 1  |
| 0 | 0 | 1 | 1  | 0  |
| 0 | 1 | 0 | 0  | 1  |
| 0 | 1 | 1 | 1  | 1  |
| 1 | 0 | 0 | 1  | 0  |
| 1 | 0 | 1 | 1  | 0  |
| 1 | 1 | 0 | 0  | 1  |
| 1 | 1 | 1 | 1  | 1  |

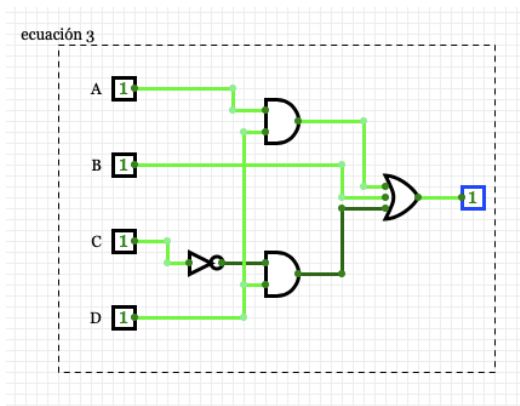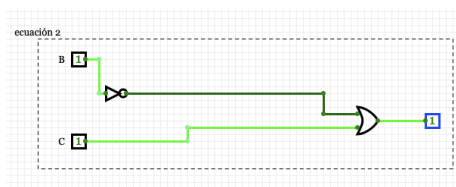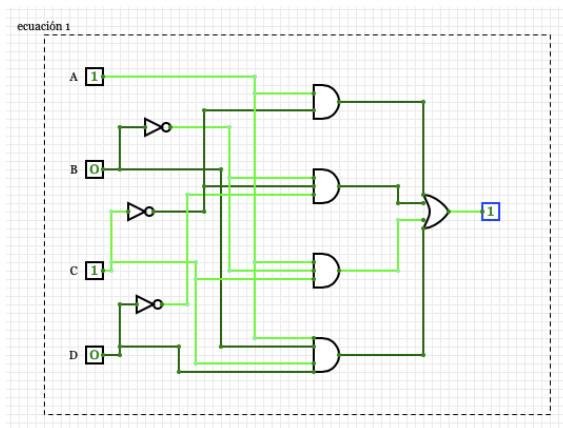


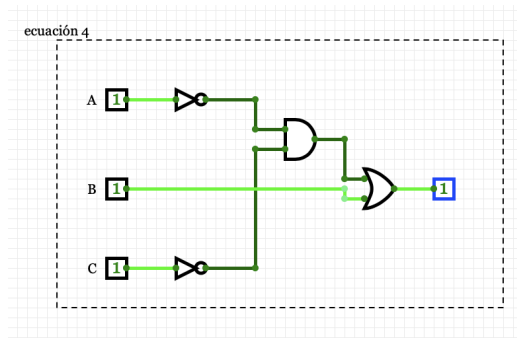


Ecuaciones 1 y 3

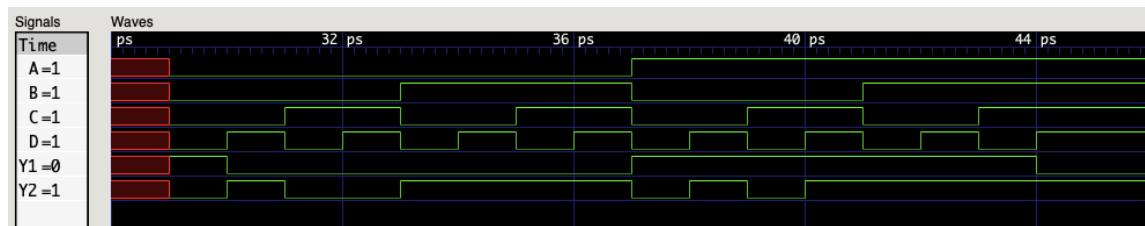

Ecuaciones 2 y 4

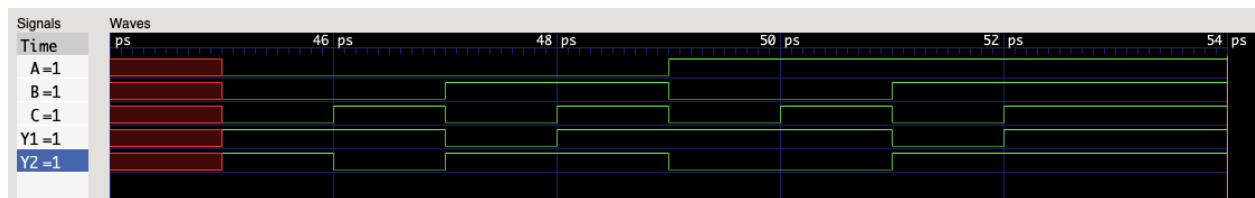

## Ejercicio 5


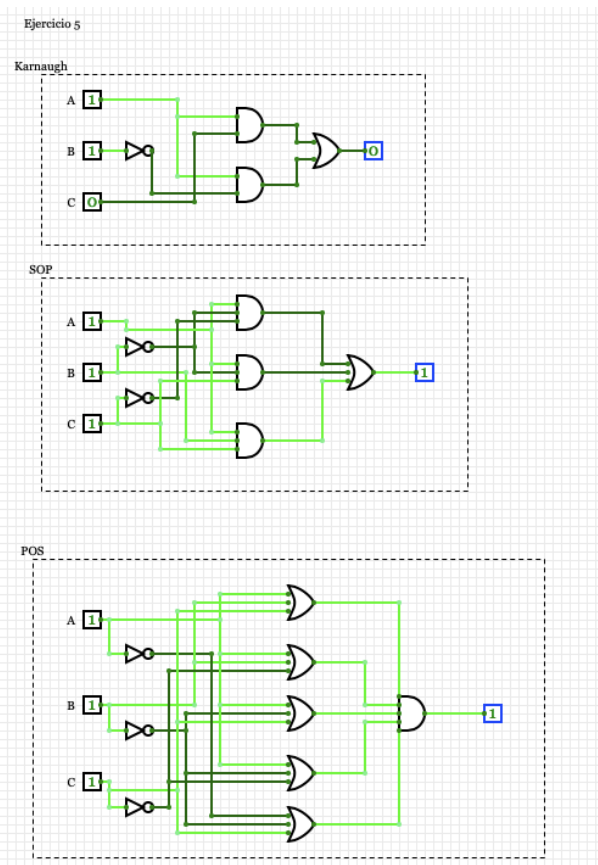


ejercicio 5, Karnaugh

| A | B | C | Y |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

ejercicio 5, SOP y POS

| A | B | C | SOP | POS |
|---|---|---|-----|-----|
| 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 0 | 0 | 1 | 0   | 0   |
| 0 | 1 | 0 | 0   | 0   |
| 0 | 1 | 1 | 0   | 0   |
| 1 | 0 | 0 | 1   | 1   |
| 1 | 0 | 1 | 1   | 1   |
| 1 | 1 | 0 | 0   | 0   |
| 1 | 1 | 1 | 1   | 1   |

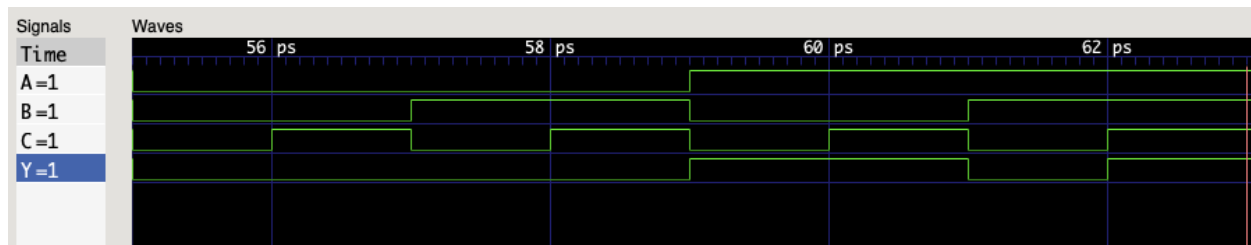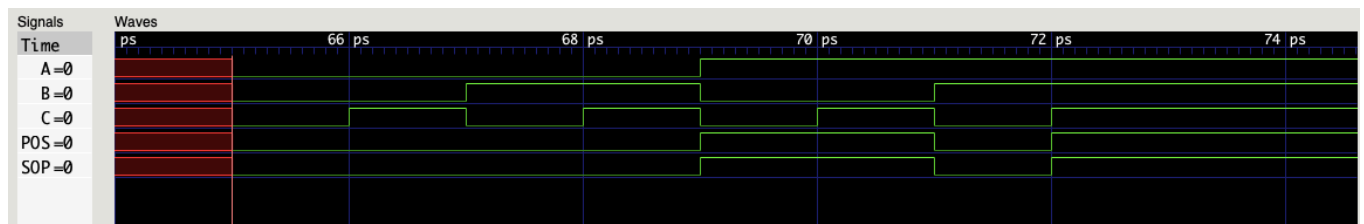



```
lab4.v
1 module gatelevel1(input wire A, B, C, output wire Y1, Y2);
2 // Y1 = A'B' + AB' + AC
3
4 wire w1, w2, w3, nota, notb, notc;
5 not(nota, A);
6 not(notb, B);
7 not(notc, C);
8 and(w1, nota, notc);
9 and(w2, A, notb);
10 and(w3, A, C);
11 or(Y1, w1, w2, w3);
12
13 // Y2 = B'
14 not(Y2, B);
15
16 endmodule
17
18 module gatelevel2(input wire A, B, C, D, output wire Y1, Y2);
19
20 // Y = AB'CD' + A'B'C'D' + ABC'D' + A'BC'D + AB'C'D + A'B'CD + ABCD + A'BCD'
21 wire w1, w2, w3, w4, w5, w6, w7, w8, v1, v2, v3, NOTA, NOTB, NOTC, NOTD;
22 not(NOTA, A);
23 not(NOTB, B);
24 not(NOTC, C);
25 not(NOTD, D);
26 and(w1, A, NOTB, C, NOTD);
27 and(w2, NOTA, NOTB, NOTC, NOTD);
28 and(w3, A, B, NOTC, NOTD);
29 and(w4, NOTA, B, NOTC, D);
30 and(w5, A, NOTB, NOTC, D);
31 and(w6, NOTA, NOTB, C, D);
32 and(w7, A, B, C, D);
33 and(w8, NOTA, B, C, NOTD);
34 or(Y1, w1, w2, w3, w4, w5, w6, w7, w8);
35
36 // Y = AD' + AC + AB
37 and(v1, A, NOTD);
38 and(v2, A, C);
39 and(v3, A, B);
40 or(Y2, v1, v2, v3);
41
42 endmodule
43
44 module operadores1(input wire A, B, C, D, output wire Y1, Y2);
45 assign Y1 = (A & ~C) | (~B & ~C & ~D) | (A & ~B) | (A &
46 ~D);
47 assign Y2 = B | (A & D) | (~C & D);
48
49 endmodule
50
51
52
53 module operadores2(input wire A, B, C, output wire Y1, Y2);
54 assign Y1 = (~B | C);
55 assign Y2 = B | (~A & ~C);
56 endmodule
57
58 module gatelevel3(input wire A, B, C, output wire Y);
59 wire w1, w2, NOTB;
60 not(NOTB, B);
61 and(w1, A, C);
62 and(w2, A, NOTB);
63 or(Y, w1, w2);
64 endmodule
65
66 module operadores3(input wire A, B, C, output wire SOP, POS);
67 assign SOP = (A & ~B & ~C) | (A & ~B & C) | (A & B & C);
68 assign POS = (A|B|C) & (A|B|~C) & (A|~B|C) & (A|~B|~C) & (~A|~B|C);
69 endmodule
```



```
lab4_tb.v
76      #1 p4 = 1; p5 = 0; p6 = 1; p7 = 1;
77      #1 p4 = 1; p5 = 1; p6 = 0; p7 = 0;
78      #1 p4 = 1; p5 = 1; p6 = 0; p7 = 1;
79      #1 p4 = 1; p5 = 1; p6 = 1; p7 = 0;
80      #1 p4 = 1; p5 = 1; p6 = 1; p7 = 1;
81  end
82
83  initial begin
84      #45
85      $display("\n");
86      $display("Ejercicio 2, tabla 2 y 4");
87      $display("A B C | Y2| Y4");
88      $display("-----|---");
89      $monitor("%b %b %b | %b ", d5, d6, d7, led5, led6);
90      d5 = 0; d6 = 0; d7 = 0;
91      #1 d5 = 0; d6 = 0; d7 = 1;
92      #1 d5 = 0; d6 = 1; d7 = 0;
93      #1 d5 = 0; d6 = 1; d7 = 1;
94      #1 d5 = 1; d6 = 0; d7 = 0;
95      #1 d5 = 1; d6 = 0; d7 = 1;
96      #1 d5 = 1; d6 = 1; d7 = 0;
97      #1 d5 = 1; d6 = 1; d7 = 1;
98  end
99
100
101  initial begin
102      #55
103      $display("\n");
104      $display("Ejercicio 5, Karnaugh");
105      $display("A B C | Y");
106      $display("-----|---");
107      $monitor("%b %b %b | %b ", g1, g2, g3, g);
108      g1 = 0; g2 = 0; g3 = 0;
109      #1 g1 = 0; g2 = 0; g3 = 1;
110      #1 g1 = 0; g2 = 1; g3 = 0;
111      #1 g1 = 0; g2 = 1; g3 = 1;
112      #1 g1 = 1; g2 = 0; g3 = 0;
113      #1 g1 = 1; g2 = 0; g3 = 1;
114      #1 g1 = 1; g2 = 1; g3 = 0;
115      #1 g1 = 1; g2 = 1; g3 = 1;
116  end
117
118
119  initial begin
120      #65
121      $display("\n");
122      $display("Ejercicio 5, SOP y POS");
123      $display("A B C | SOP | POS");
124      $display("-----|---");
125      $monitor("%b %b %b | %b | %b ", o1, o2, o3, SOP, POS);
126      o1 = 0; o2 = 0; o3 = 0;
127      #1 o1 = 0; o2 = 0; o3 = 1;
128      #1 o1 = 0; o2 = 1; o3 = 0;
129      #1 o1 = 0; o2 = 1; o3 = 1;
130      #1 o1 = 1; o2 = 0; o3 = 0;
131      #1 o1 = 1; o2 = 0; o3 = 1;
132      #1 o1 = 1; o2 = 1; o3 = 0;
133      #1 o1 = 1; o2 = 1; o3 = 1;
134      #1 $display("\n");
135  end
136
137  initial
138      #75 $finish;
139
140  initial begin
141      $dumpfile("lab4.vcd");
142      $dumpvars(0, testbench);
143  end
144
145  endmodule
```

