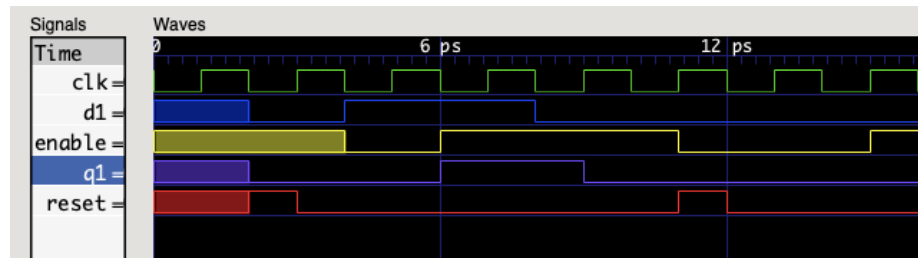



Lab 09

Ejercicio 1


```
flipflop d
clk reset enable d1 | q1
1 x x x | x
0 1 x 0 | 0
1 0 x 0 | 0
0 0 0 1 | 0
1 0 0 1 | 0
0 0 1 1 | 1
1 0 1 1 | 1
0 0 1 0 | 1
1 0 1 0 | 0
```



```
flipflop d
2 bits
clk reset enable d2 | q2
0 0 1 xx | xx
1 1 0 01 | 00
0 0 0 01 | 00
1 0 0 11 | 00
0 0 0 11 | 00
1 0 1 11 | 11
0 0 1 11 | 11
1 0 1 11 | 11
0 0 1 00 | 11
1 0 1 00 | 00
0 0 1 00 | 00
1 0 1 00 | 00
0 0 1 00 | 00
1 0 1 00 | 00
```

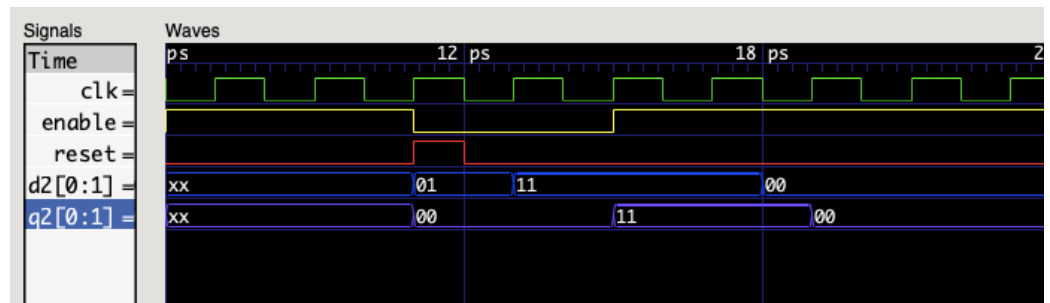


```
flipflop d
4 bits
clk reset enable d4 | q4
0 0 1 xxxx | xxxx
1 1 1 1010 | 0000
0 0 1 1010 | 0000
1 0 0 1111 | 0000
0 0 0 1111 | 0000
1 0 1 1111 | 1111
0 0 1 1111 | 1111
1 0 1 1111 | 1111
0 0 0 1111 | 1111
1 0 0 1111 | 1111
0 0 0 0001 | 1111
1 0 0 0001 | 1111
0 0 0 0001 | 1111
1 0 1 0001 | 0001
0 0 1 0001 | 0001
1 0 1 0001 | 0001
0 0 1 0001 | 0001
1 0 1 0110 | 0110
0 0 1 0110 | 0110
1 0 1 0110 | 0110
0 0 1 0110 | 0110
1 0 1 0110 | 0110
```

 


El primer ejercicio era un Flip flop tipo D, pero cada uno de diferente cantidad de bits. Se programo para que cuando el Enable este en 1 y haya un flanco positivo pase el valor de D hacia Q. Pero si el reset esta en 1, la salida es 0. Para cambiar la cantidad de bits, se indico en los inputs y outputs la cantidad deseada.

Ejercicio 2


 


flipflop t			q
clk	reset	enable	
1	x	x	x
0	1	0	0
1	0	0	0
0	0	0	0
1	0	1	1
0	0	1	1
1	0	1	0
0	0	1	0
1	0	1	1
0	0	1	1
1	0	1	0
0	0	1	0
1	0	0	0
0	0	0	0
1	0	0	0
0	0	0	0
1	0	0	0
0	0	0	0
1	0	0	0
0	0	1	1
1	0	1	0
0	0	1	0
1	0	1	1
0	1	1	0
1	1	1	0
0	1	1	0
1	1	1	0
0	0	1	0
1	0	1	1
0	0	1	1
1	0	1	0
0	0	1	0
1	0	1	1
0	0	1	1
1	0	1	0
0	0	1	0
1	0	1	1
0	0	1	1
1	0	1	0
0	0	1	0
1	0	1	1
0	0	1	1
1	0	1	0
0	0	1	0
1	0	1	1

 


Este flipflop tipo T, se programo para que cuando el Enable este en 1, se invierta la salida Q cada flanco de reloj, pero si el reset esta en 1 la salida es 0. Para hacer esto se uso un flip flop tipo D, y la entrada d del Flip flop se indico con lógica combinacional usando solamente el valor de Q, ya que D es el inverso de Q.

Ejercicio 3

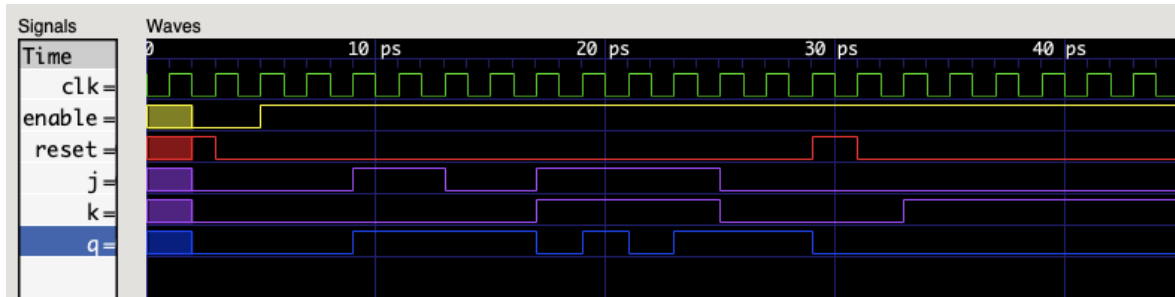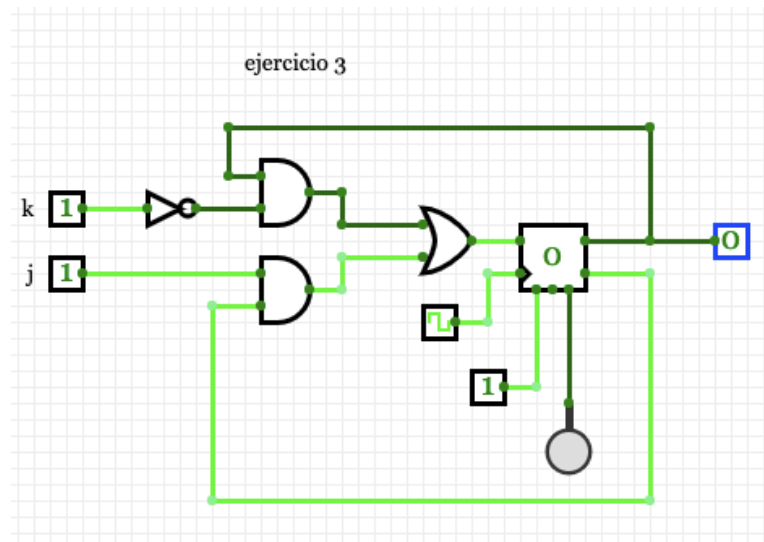[illegible]

Para hacer el Flip flop tipo JK se realizó el mismo procedimiento que para el Flip flop T, se usó un Flip flop tipo D y se indicó con lógica combinacional en valor de D. La ecuación necesaria era más larga, ya que dependía de los valores de j, k y Q.

Ejercicio 4

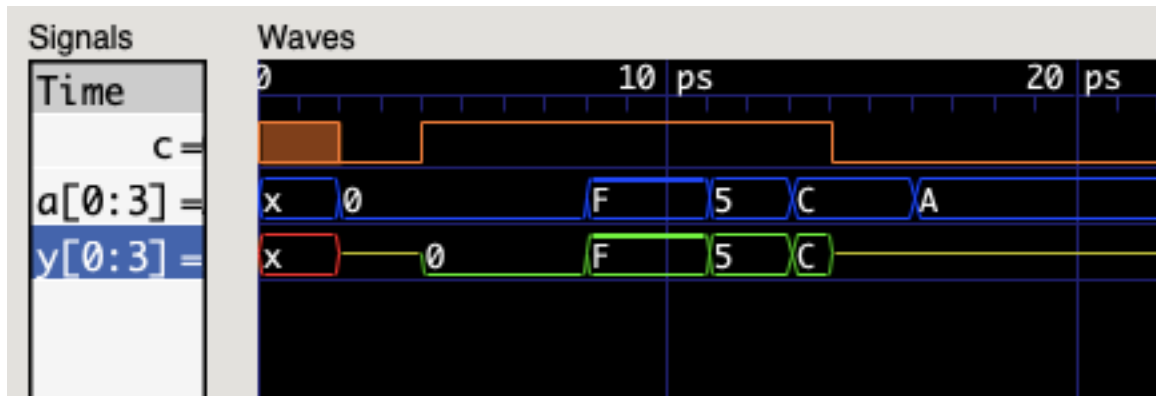


```

buffer triestado
c   a   |   y
x   xxxx | xxxx
0   0000 | zzzz
1   0000 | 0000
1   1111 | 1111
1   0101 | 0101
1   1100 | 1100
0   1100 | zzzz
0   1010 | zzzz

```

En este ejercicio se utilizó un operador en Verilog, ya que si `c` está en 0, la salida es alta impedancia, sin importar el valor de `a`. Pero en el caso de que `c` es 1, el valor de `a` pasa a `y`. Esto también se pudo haber realizado usando condicionales `if`.

Ejercicio 5

 

ejercicio 5

address	data
xxxxxx0	1000000001000
00001x1	0100000001000
00000x1	1000000001000
00011x1	1000000001000
00010x1	0100000001000
0010xx1	0001001000010
0011xx1	1001001100000
0100xx1	0011010000010
0101xx1	0011010000100
0110xx1	1011010100000
0111xx1	1000000111000
1000x11	0100000001000
1000x01	1000000001000
1001x11	1000000001000
1001x01	0100000001000
1010xx1	0011011000010
1011xx1	1011011100000
1100xx1	0100000001000
1101xx1	0000000001001
1110xx1	0011100000010
1111xx1	1011100100000
1111110	1000000001000
0000111	0100000001000
0000001	1000000001000
0001111	1000000001000
0001011	0100000001000
0010001	0001001000010
0011101	1001001100000

Para este ejercicio fue necesario usar casex, para que reconociera que había don't cares en los inputs. Entonces al recibir un valor de alguno de los casos, la salida es indicada en el case y se muestra en la tabla. En las ultimas lineas de la tabla se puede ver que se escribió Address sin don't cares y Verilog si fue capaz de reconocerlas, se colocaron en estos casos los primeros 7 casos, que también se colocaron al inicio pero con don't cares, esto también se puede observar en el diagrama.

